

Filtros FIR en FPGA

Designing from scratch



Ing. David Caruso

- ❖ Ingeniero en Electrónica egresado de la UTN-FRA en 2013
- ❖ 2006-2007: Desarrollo de hardware y software (independiente)
- ❖ 2007: Becario Laboratorio de Ingeniería, Investigación e Innovación Tecnológica (UTN-FRA)
- ❖ 2008-2012: R&D en Lab. de Desarrollo Electrónico con Software Libre (INTI)
 - *Linux, FPGA, Microcontroladores, Scripts*
- ❖ 2012-2015: Jefe de Laboratorio de Circuitos Electrónicos Avanzados (INTI)
 - *Coordinación, Diseño de PCB de alta velocidad, Linux, FPGA, Microcontroladores, Scripts*
- ❖ 2012-2015: Ayudante Análisis Matemático II (UTN-FRA)
- ❖ 2012-2015: Coordinador del Grupo de Robótica (UTN-FRA)
- ❖ 2015-hoy: R&D Electronic Engineer and Electronic Production Engineer (Satellogic)
 - *FPGA, Cortex-M, DSP, Image Processing, Complex PCB design, Linux*

mail: david@satellogic.com / carusodvd@gmail.com

Introducción

The big picture

  



FPGA: Qué es?



Es un dispositivo digital, que tiene una gran cantidad de circuitos dispuestos en una matriz de interconexión.

Se compone de:

  - Circuitos combinacionales (LUTs)
- Circuitos secuenciales (FF)
- Primitivas de hardware: MAC, PLL, Dual Port RAM, etc
- Múltiples I/O configurables



FPGA: Para qué se usa?



Se utilizan en distintos ámbitos, siempre relacionados a problemas de alto paralelismo, bajo consumo o prototipos de ASICs.





Mediante un lenguaje de descripción de hardware se especifica cómo debería ser el comportamiento lógico del mismo.

El lenguaje contempla definiciones combinacionales y secuenciales de un dispositivo digital.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.math_real.all;
library work;
use work.types.all;
use work.coefficients.all;


entity pmacd is
  generic(
    FW_REGS      : natural := 0;
    BW_REGS      : natural := 0;
    WBITS_IN     : natural := 10;
    WBITS_OUT    : natural := 28);
  port(
    clk_i        : in    std_logic;
    rst_i        : in    std_logic;
    ena_i        : in    std_logic;
    sample_rate_i : in    std_logic;
    data_i       : in    signed((WBITS_IN-1) downto 0);
    data_o       : out   signed((WBITS_OUT-1) downto 0);
  );
end entity pmacd;
```

 

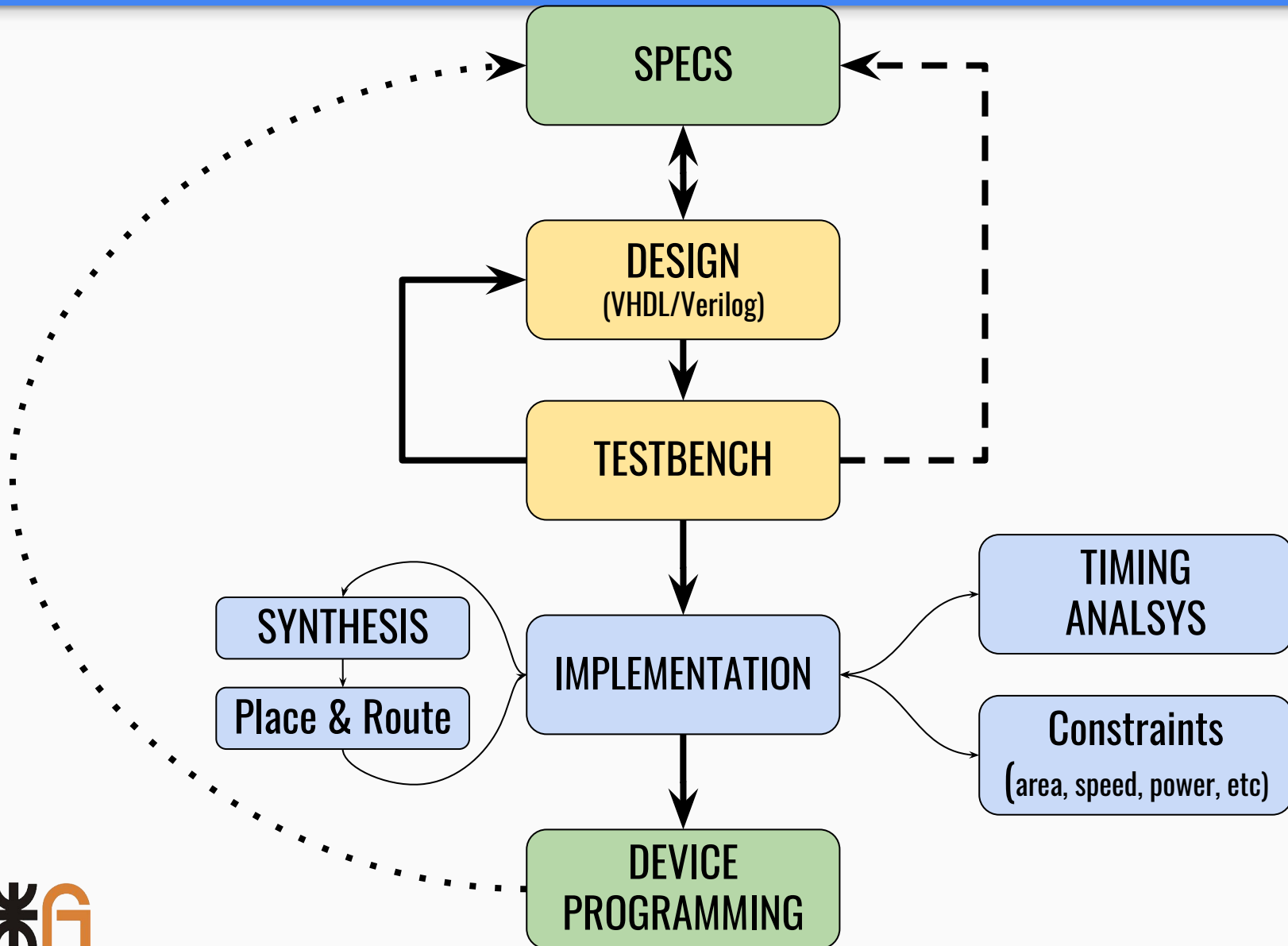


blabla!

 
Mejor vamos con un ejemplo de implementación




Kit: DEO-nano board (ALTERA)

 


Kit: DEO-nano board (ALTERA)

 


Kit: DEO-nano board (ALTERA)

 



Kit: DEO-nano board (ALTERA)

 


Sistema a Implementar

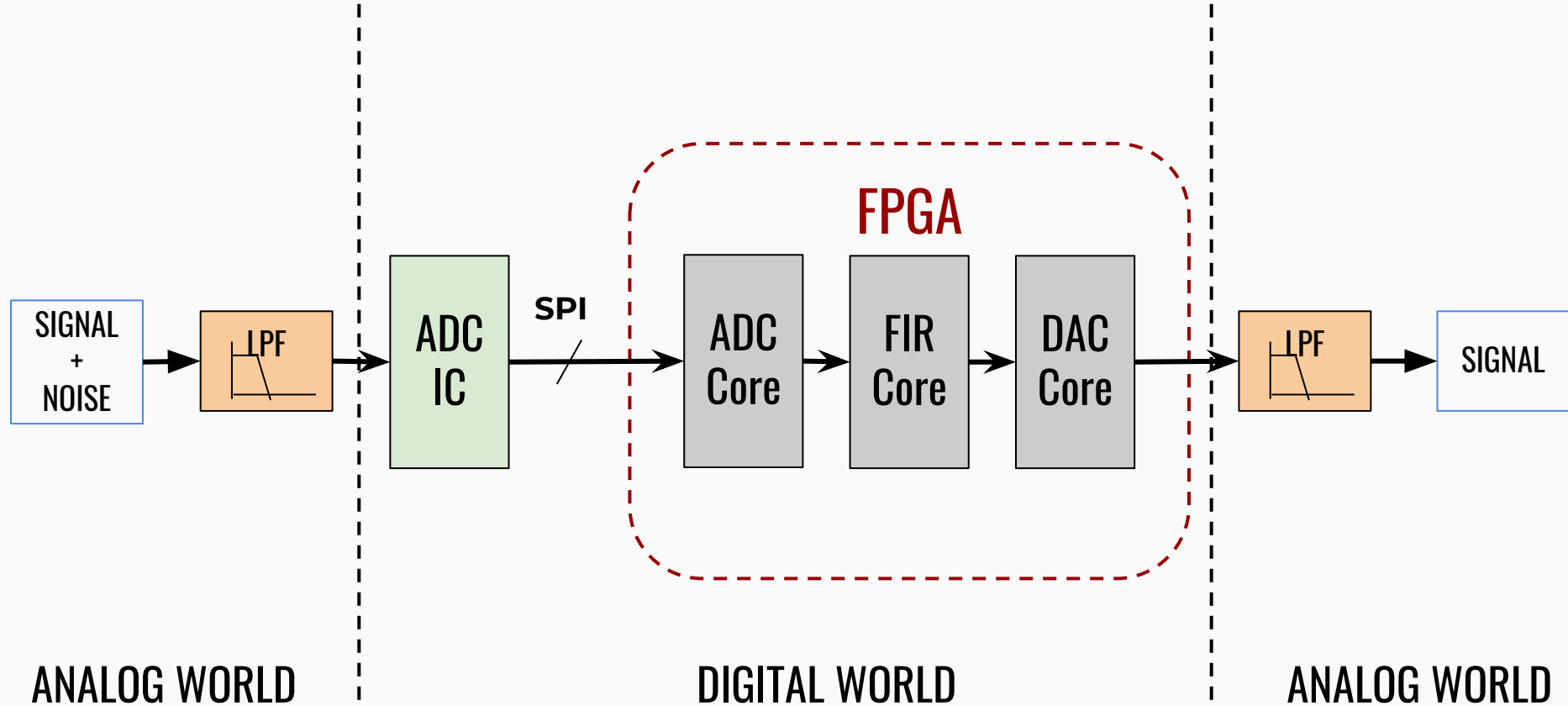

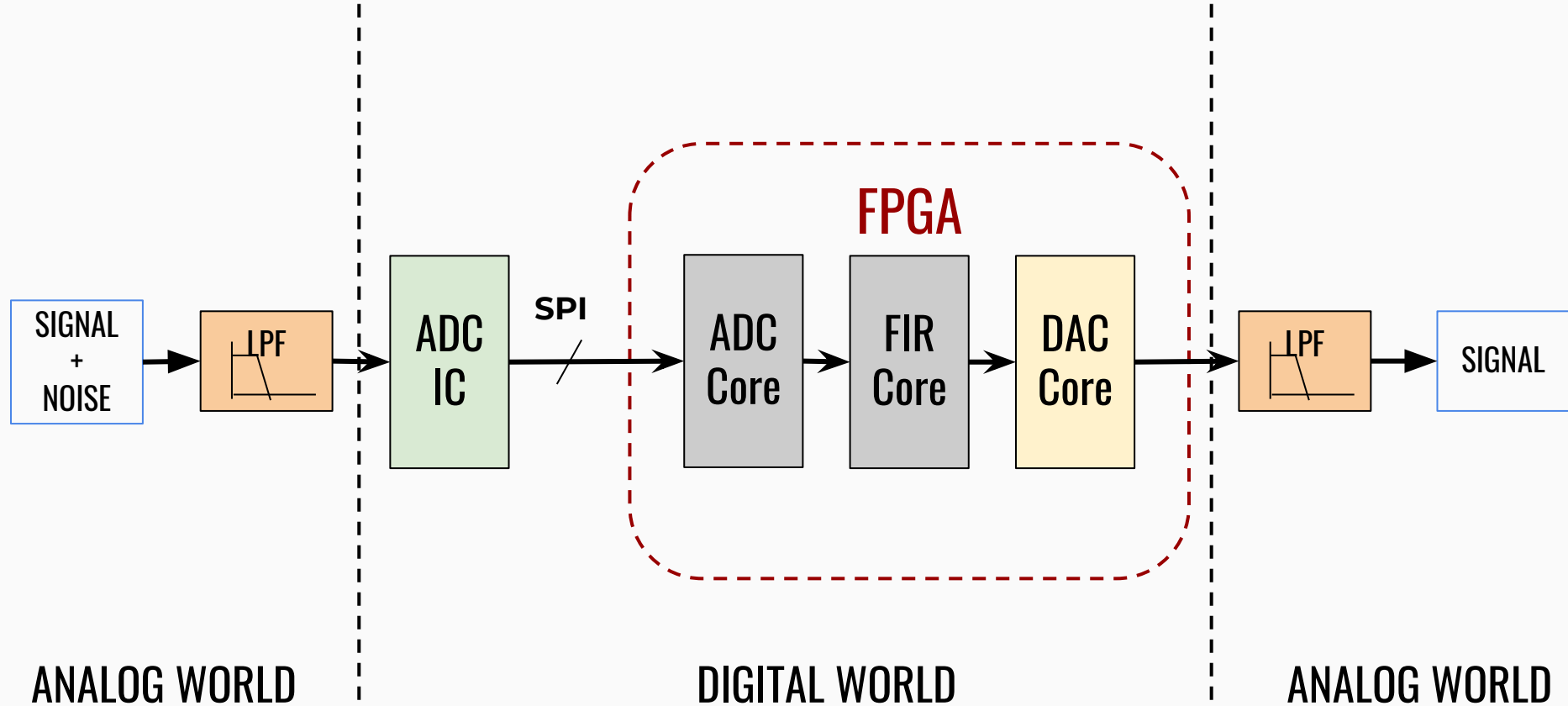


 


Señal	Función
ena_i	Define cada cuanto opera (Fpwm)
sample_rate_i	Define cada cuanto se actualiza el duty cycle
data_i	Nuevo valor con el duty cycle
data_o	Señal modulada en ancho de pulso

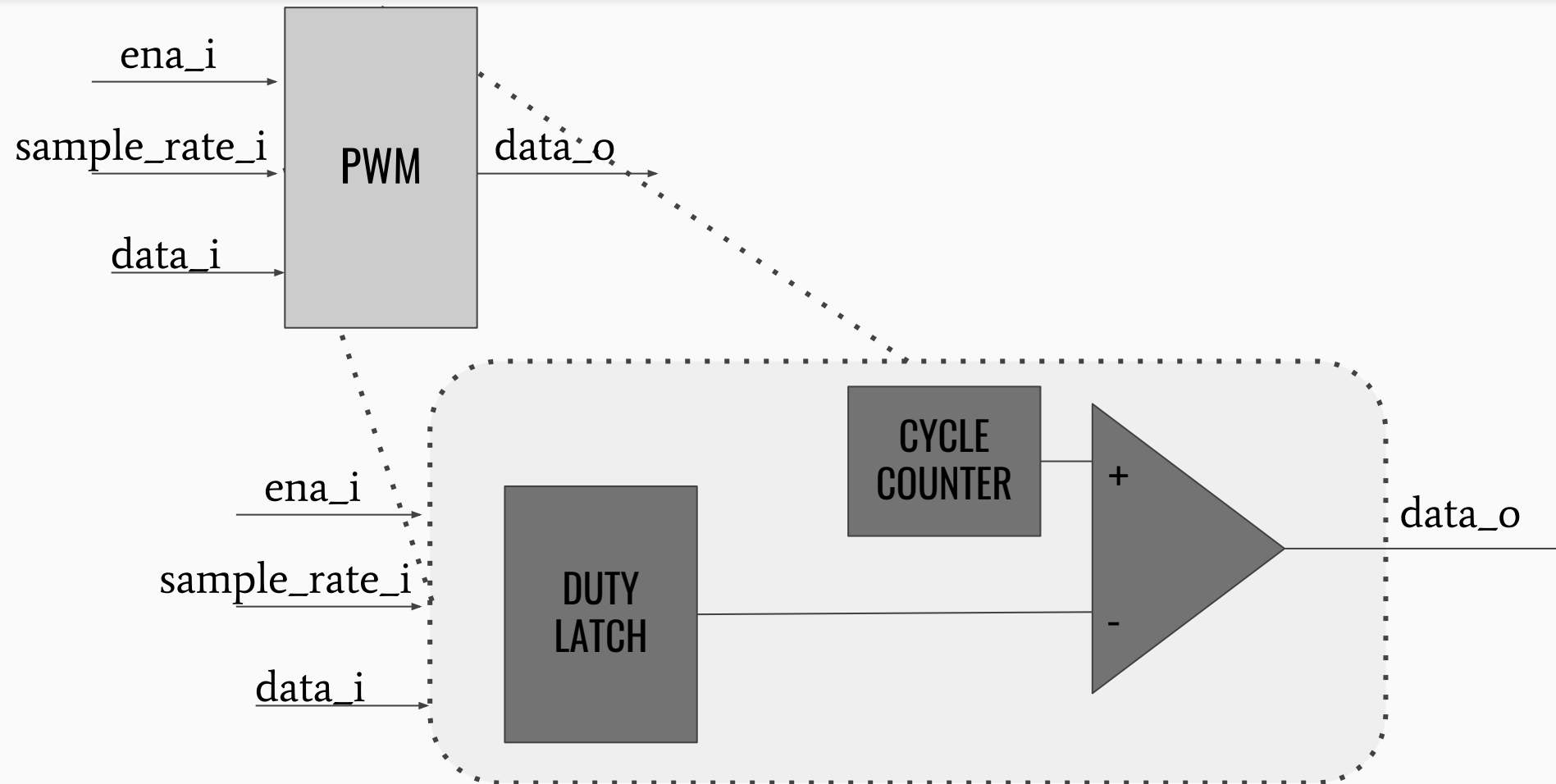


Al código del PWM!

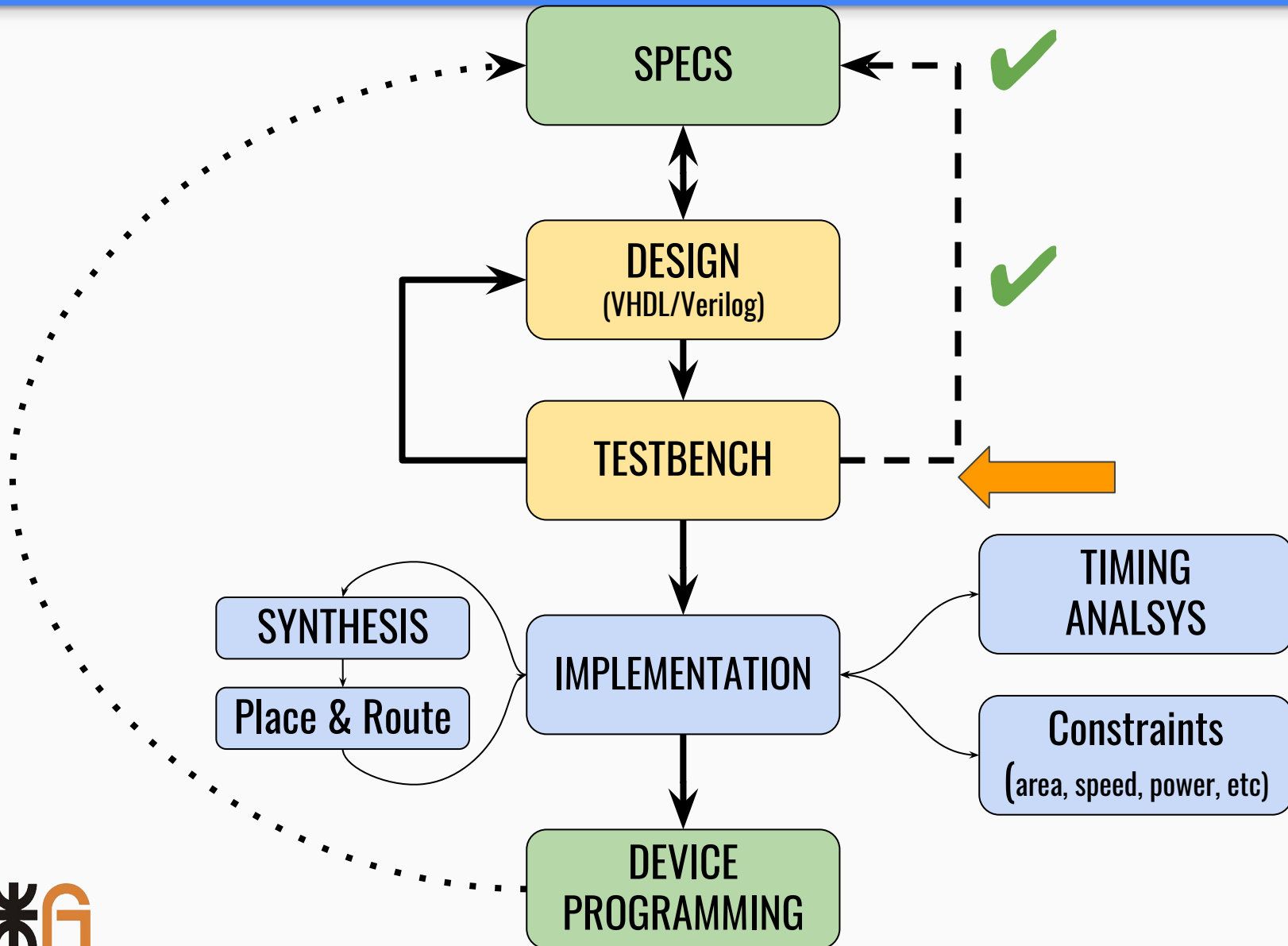

Testbench: qué es?

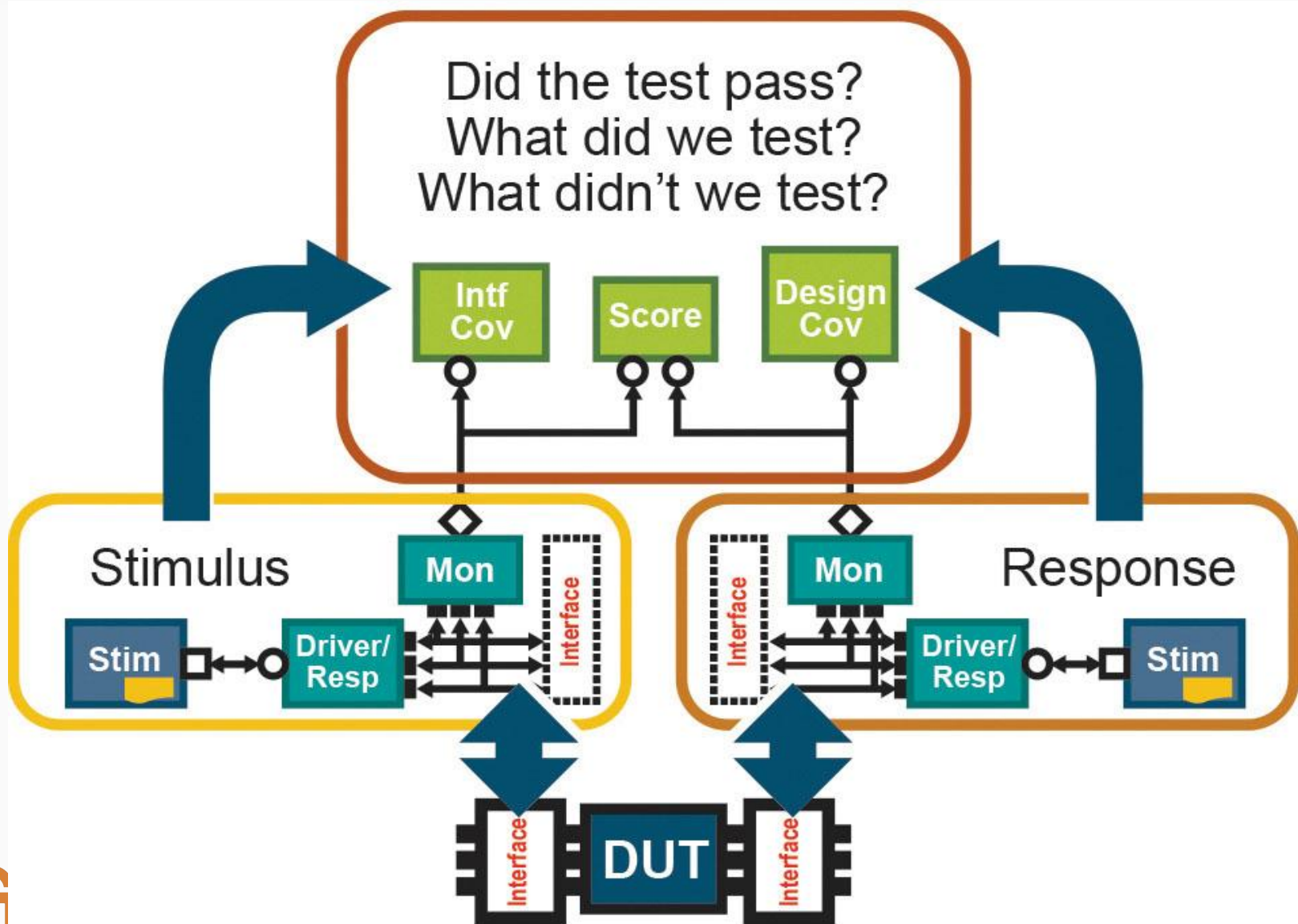

 Did the test pass?
What did we test?
What didn't we test?



Stim


Stim

nse

stim



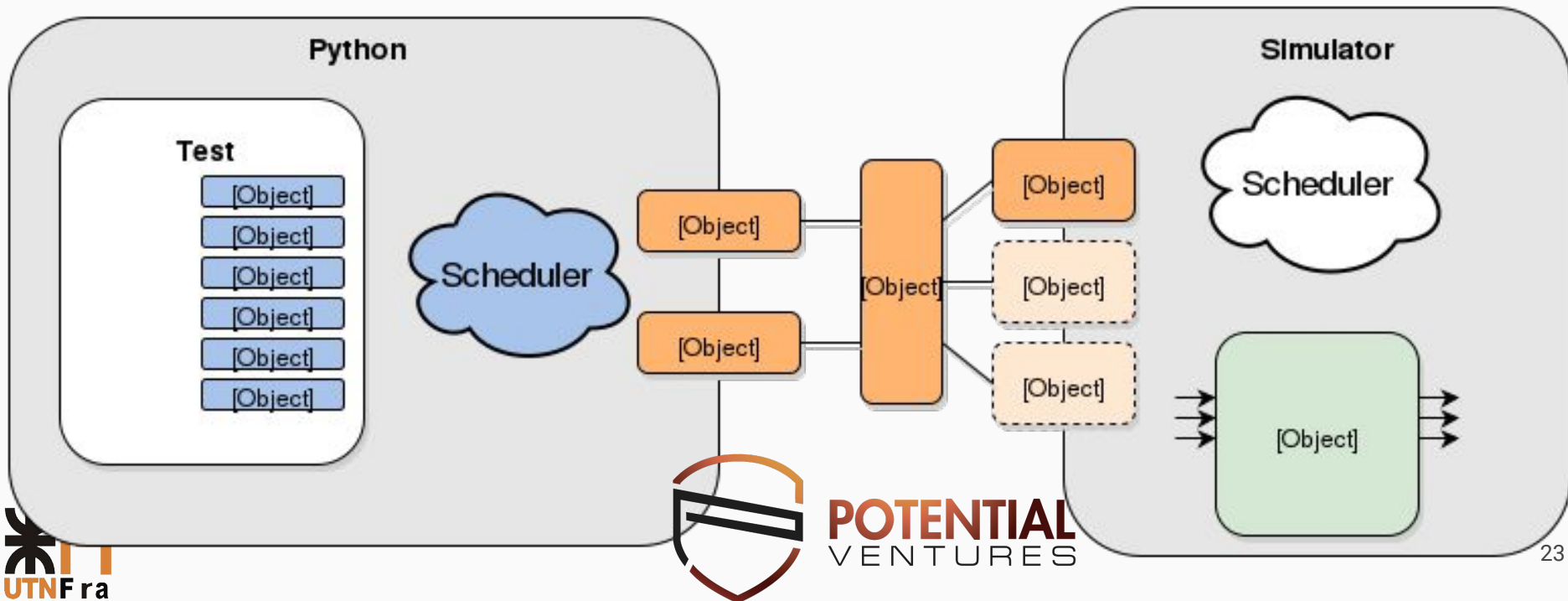- Cocotb is a COroutine based COsimulation TestBench environment for verifying VHDL/Verilog RTL using Python.
- Cocotb is completely free, open source (under the BSD License) and hosted on GitHub.
- Cocotb requires a simulator to simulate the RTL. Simulators that have been tested and known to work with Cocotb



Python



- Lenguaje de programación interpretado de fácil lectura (aunque no es tan simple como se ve)
- Código Abierto
- Multiparadigma
 - Funcional
 - Objetos
 - Imperativo
- Comunidad de millones de personas (<https://www.python.org/>) y comunidad local (<http://www.python.org.ar/>)
- En cuanto a signal processing:
 - matplotlib: <http://matplotlib.org/> (Para graficar)
 - scipy: <http://www.scipy.org/> (Orientado a matemáticas, ciencias e ingeniería)
 - numpy: <http://www.numpy.org/> (Fundamental para computación científica)
- etc, etc, etc, etc, etc


Python





VHDL/Verilog



AI testbench!

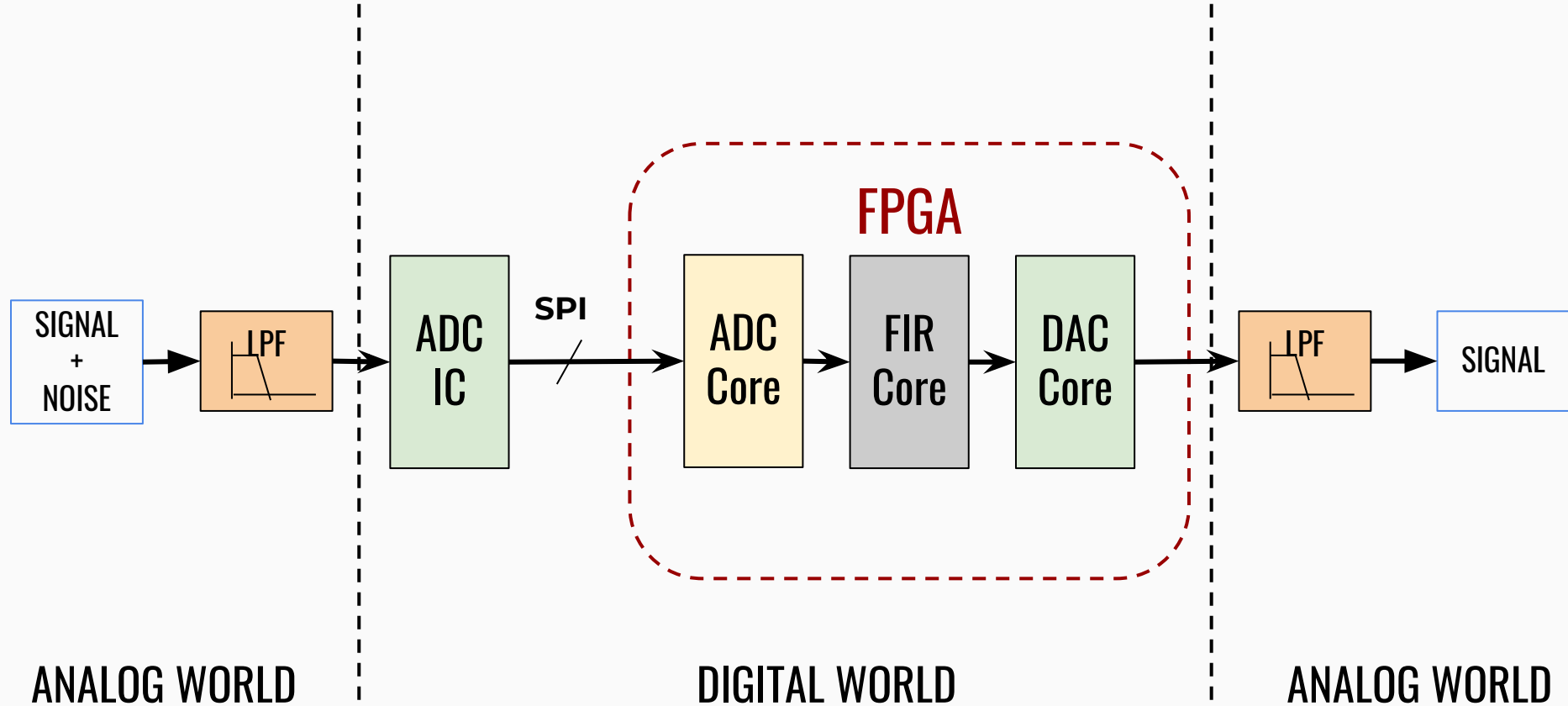


ADC: Especificación

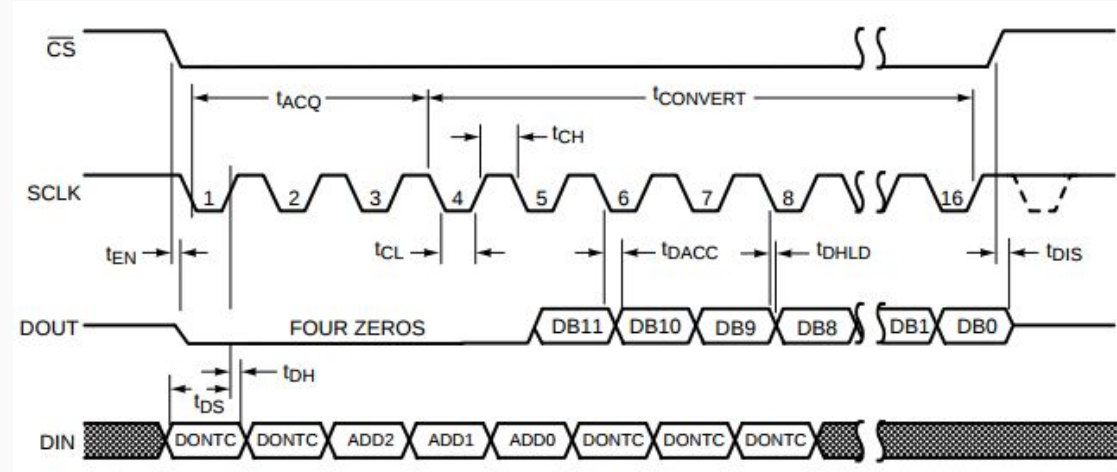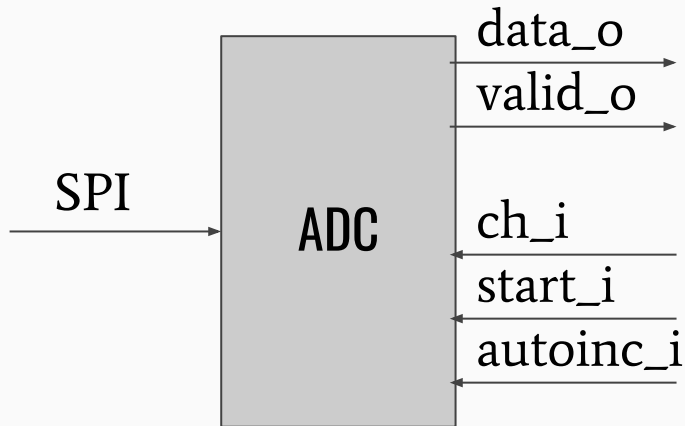


ADC128S022


FMAX	3.2MHz
Sample Rate MAX	200kS/s
Sample Rate	$F_{SCLK} / 16$

ADC: Diseño (Divide & Conquer)

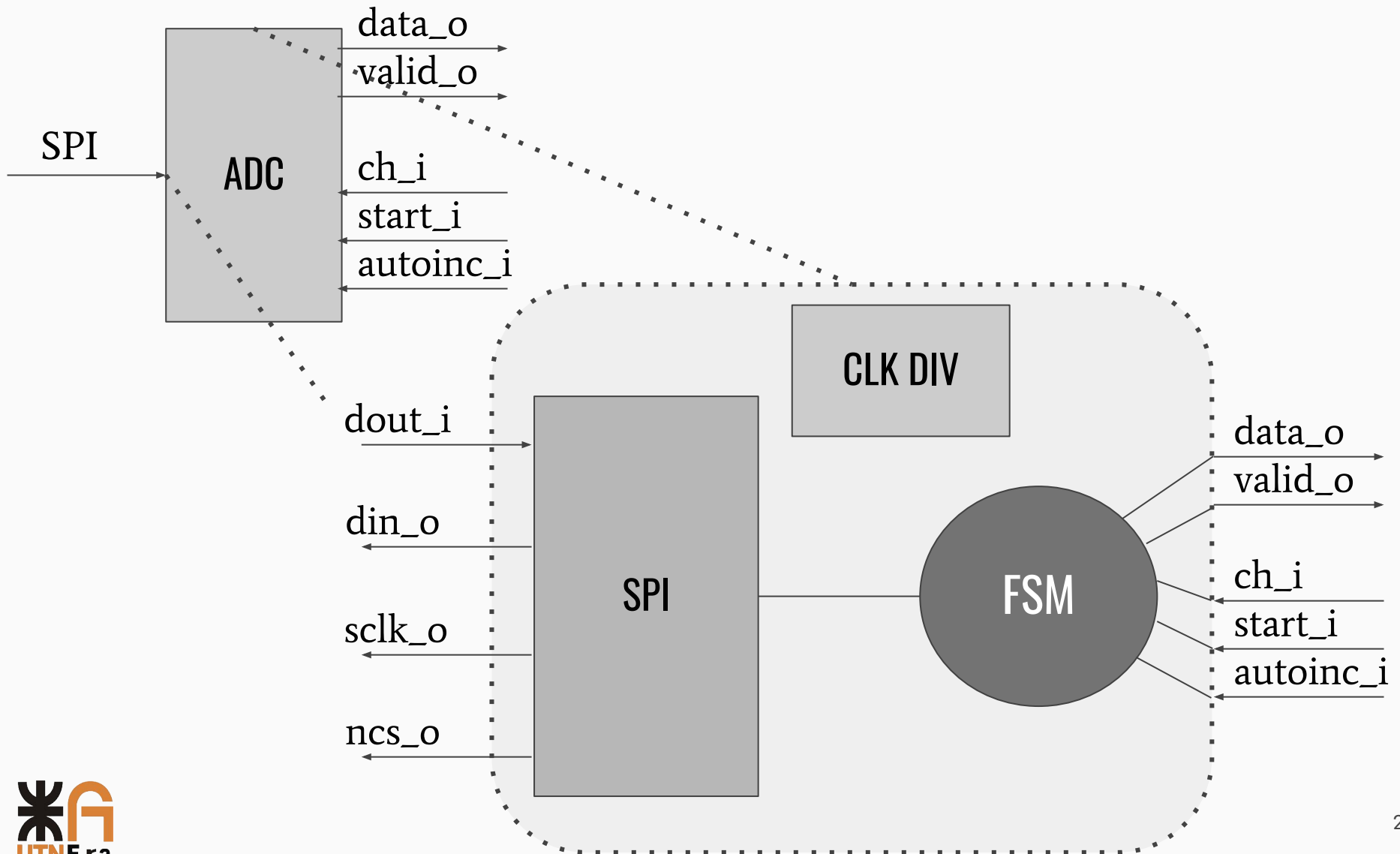


Al código del ADC!

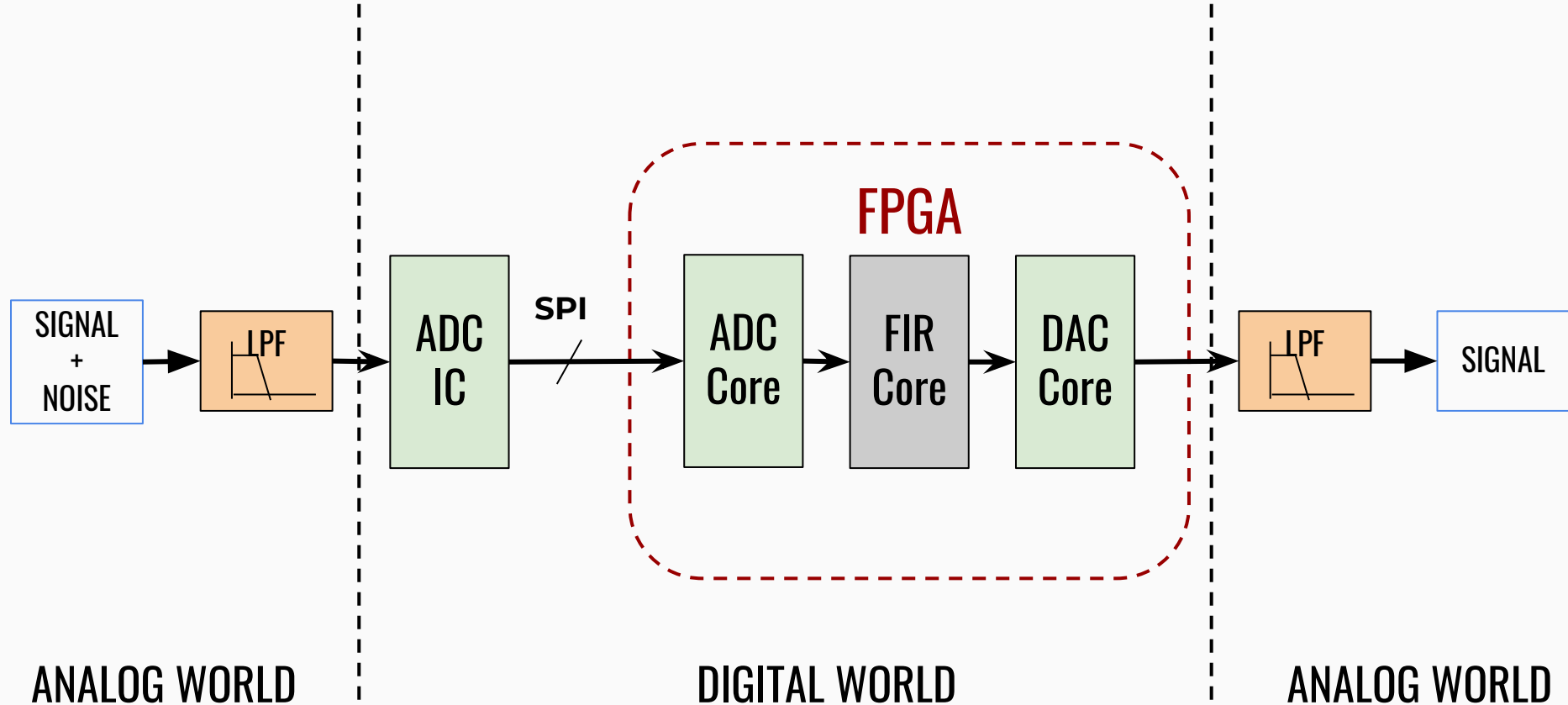


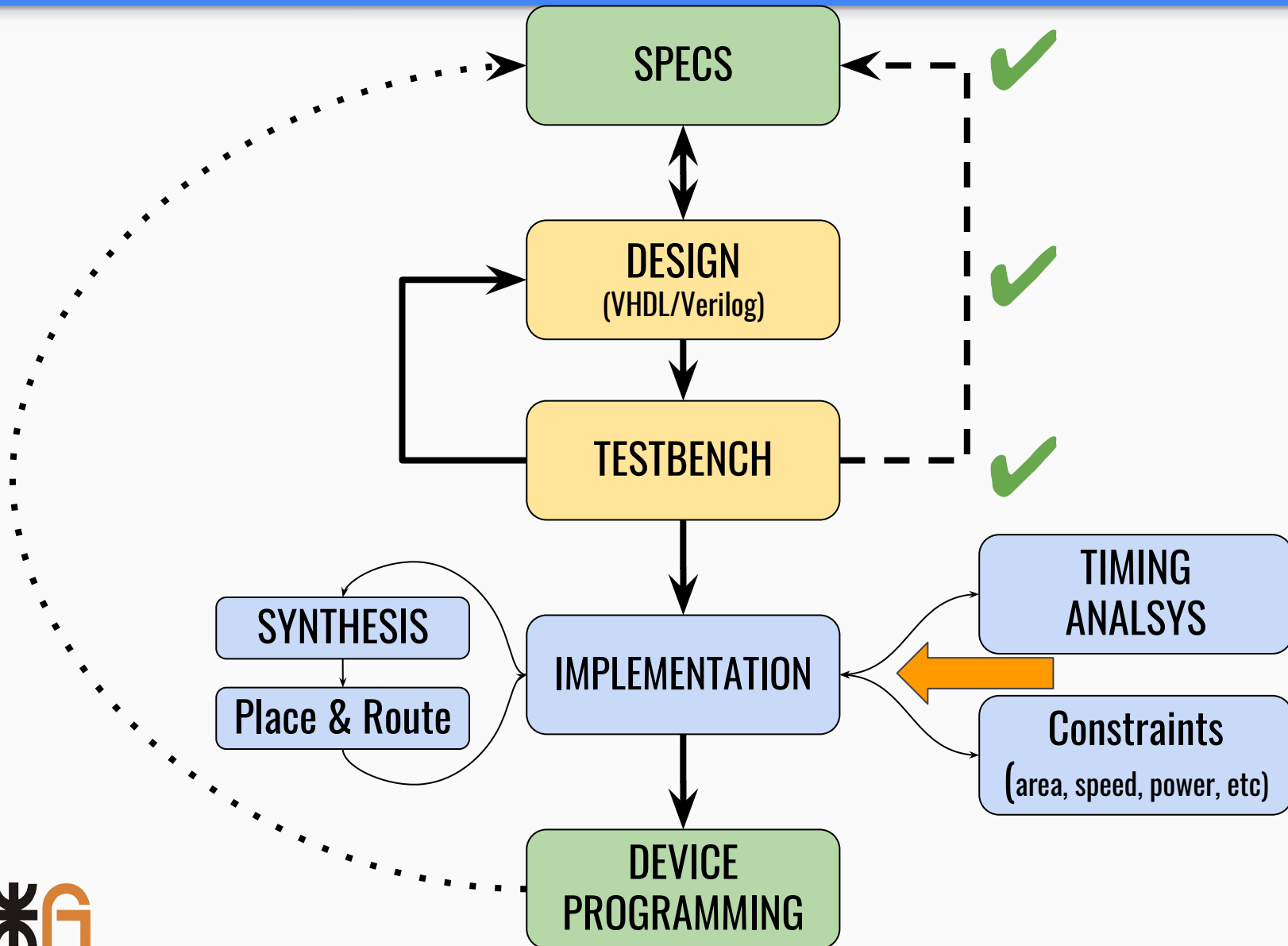

 
Implementación: Síntesis, Place and Route





Synthesis

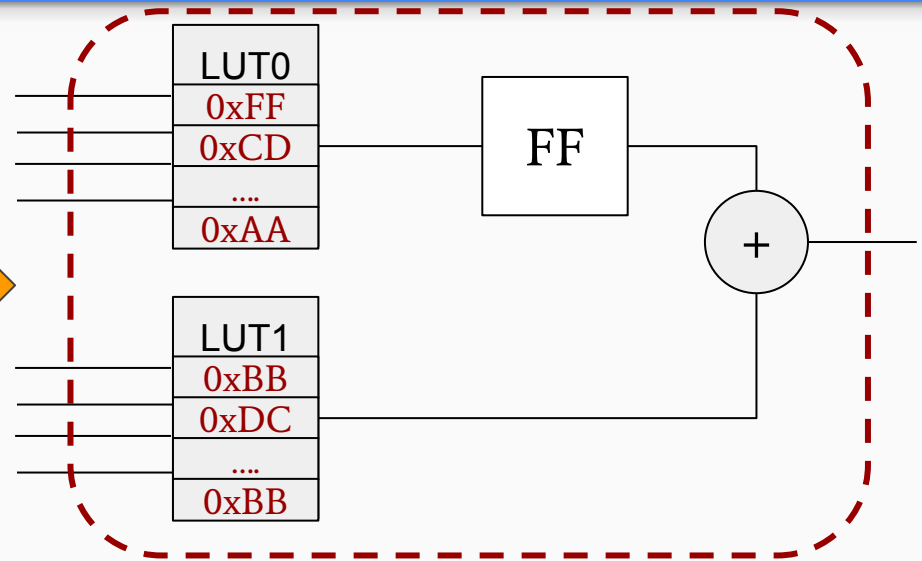

 Implementación: Síntesis, Place and Route



Synthesis

 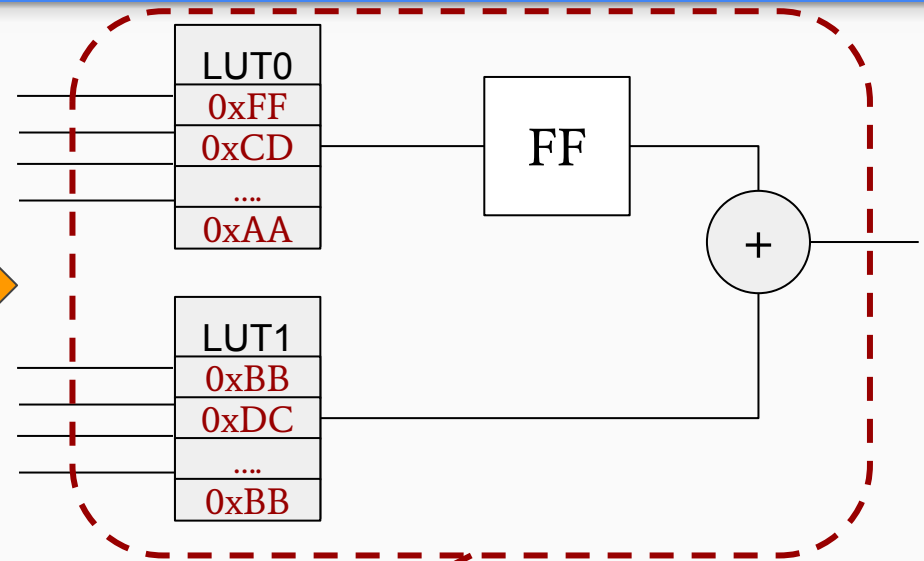

Place & Route

Tool for generating multi-purpose makefiles for FPGA projects.


Main features:

- makefile generation for:
 - fetching modules from repositories
 - simulating HDL projects
 - synthesizing HDL projects
 - synthesizing project remotely (keeping your local resources free)
- generating multi-vendor project files (no clicking in the IDE!)
- many other things without involving make and makefiles




Hdlmake supports **modularity, scalability, revision control systems.** Hdlmake can be run on any Linux or Windows machine with any HDL project.


Implementación: ADC+PWM

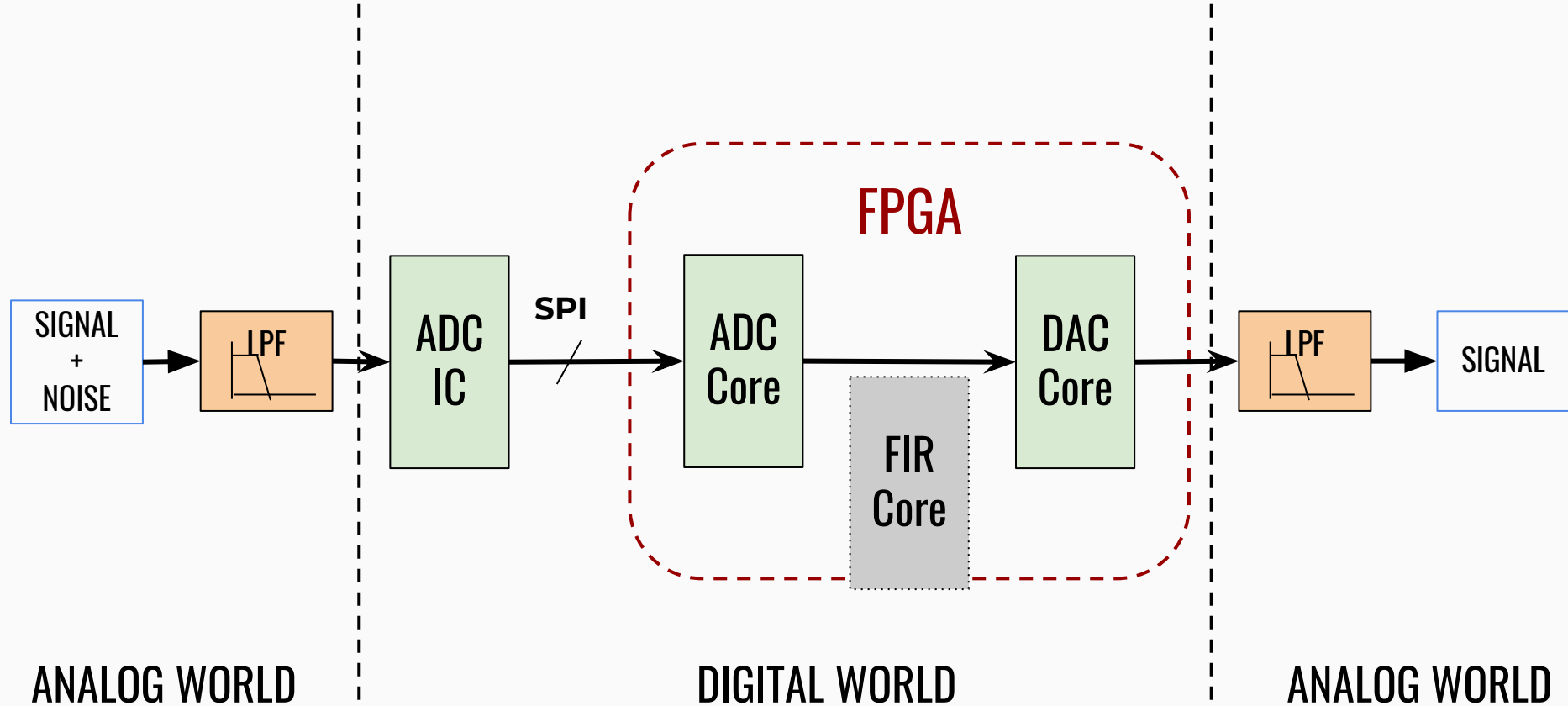

Implementación en hardware

Ahora arranca la charla...

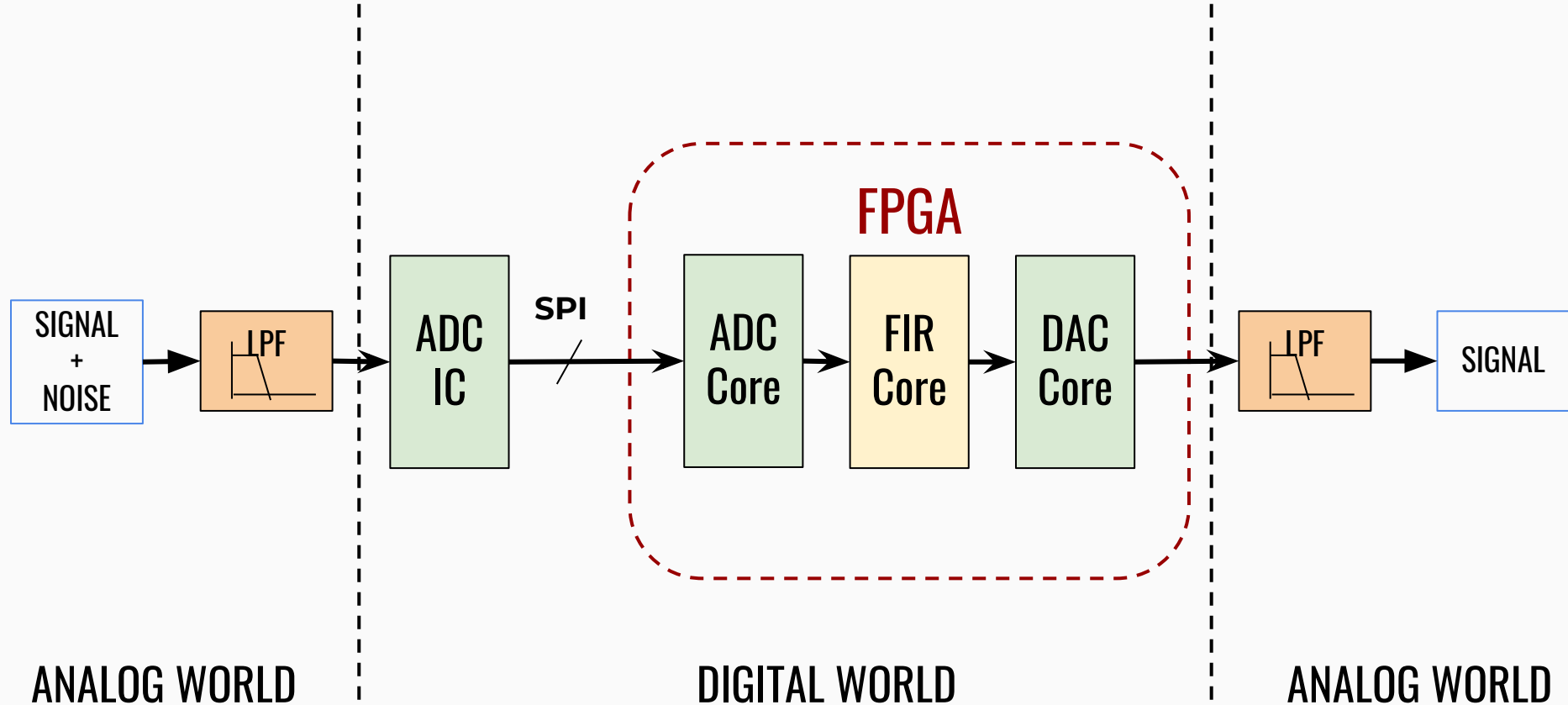

 


In signal processing, a **finite impulse response (FIR)** filter is a filter whose impulse response (or response to any finite length input) is of *finite* duration, because it settles to zero in finite time. This is in contrast to infinite impulse response (IIR) filters, which may have internal feedback and may continue to respond indefinitely (usually decaying).

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_impulse_response

$$y[n] = h_0 x[n] + \dots + h_M x[n - M]$$


$$y[n] = \sum_{i=0}^M h_i x[n - i]$$

Filtro FIR: forma directa

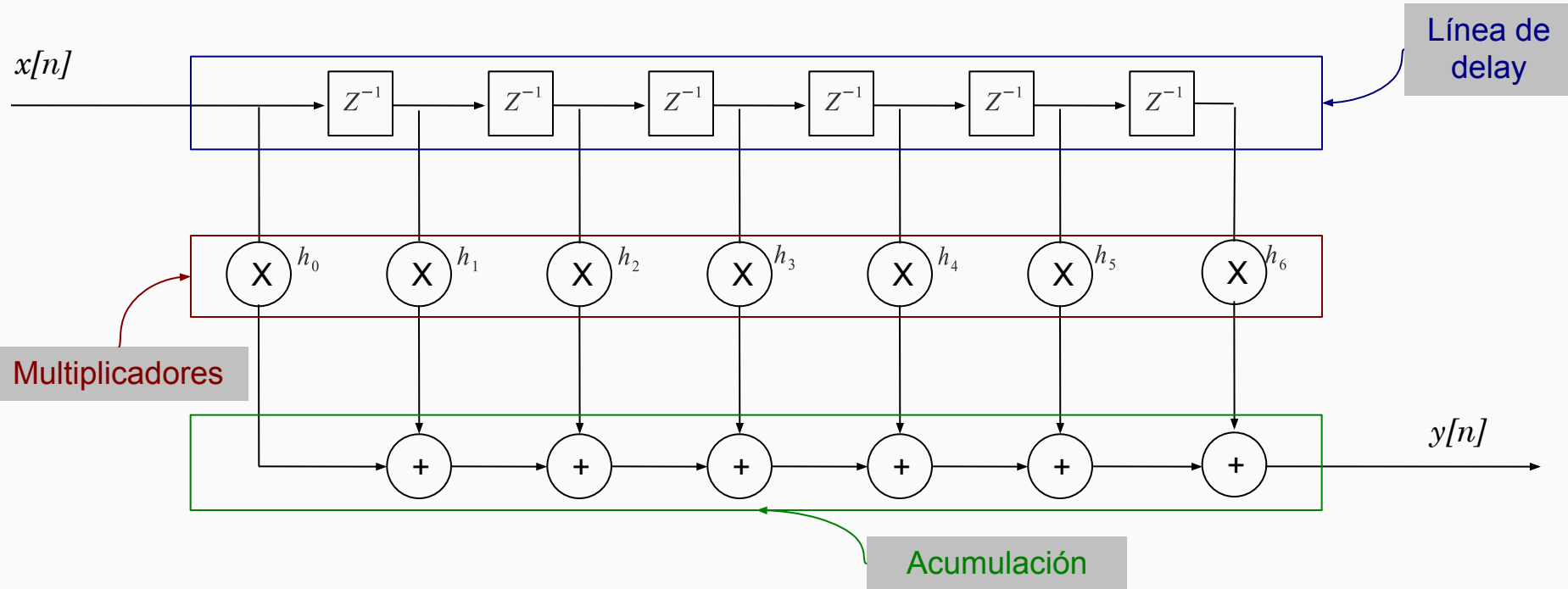

$$y[n] = \sum_{i=0}^M h_i x[n - i]$$


Filtro FIR: forma transpuesta o inversa

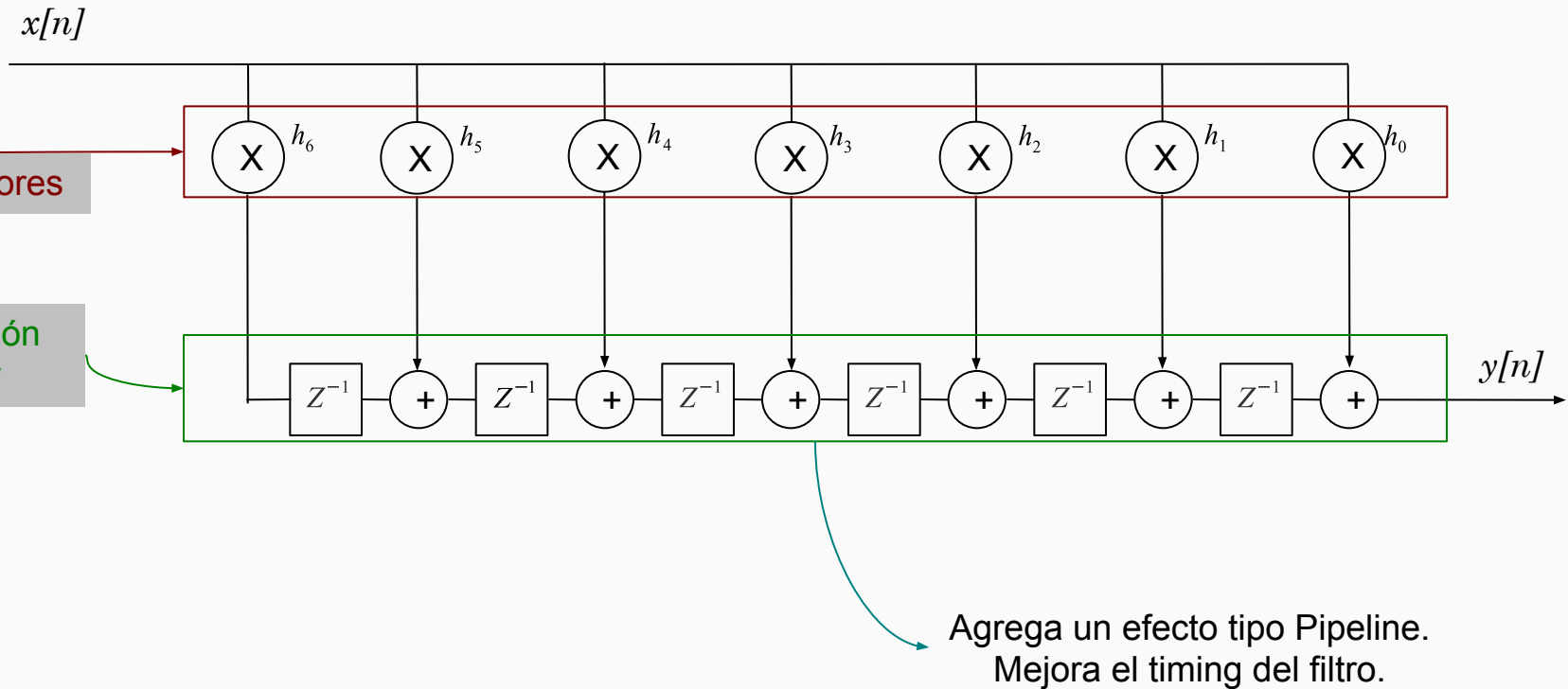

$$y[n] = \sum_{i=0}^M h_i x[n - i]$$

Criterio de Diseño: Divide & Conquer

Filtro FIR: Delay-IN

 


```
entity DelayLine_in is
  generic(
    LEN      : natural := 4;
    WBITS    : integer := 10);
  port(
    clk_i    : in  std_logic;
    rst_i    : in  std_logic;
    ena_i    : in  std_logic := '1';
    data_i   : in  signed(WBITS-1 downto 0);
    data_o   : out signed_array(0 to (LEN-1))
  );
end entity DelayLine_in;
```

- La entrada rst_i garantiza un estado en el tiempo t=0
- La señal ena_i permite realizar el shifteo a un múltiplo de la frecuencia de clk_i.
- WBITS: define la resolución de la entrada

Filtro FIR: Delay-OUT



Elementos básicos: Delay-Out

 

```
entity DelayLine_OUT is
  generic(
    LEN      : natural := 4;
    WBITS    : integer := 10);
  port(
    clk_i    : in    std_logic;
    rst_i    : in    std_logic;
    ena_i    : in    std_logic;
    data_i   : in    signed_array(0 to (LEN-1));
    data_o   : out   signed((WBITS-1) downto 0)
  );
end entity DelayLine_OUT;
```

- La entrada `rst_i` garantiza un estado en el tiempo $t=0$
- La señal `ena_i` permite realizar el shifteo a un múltiplo de la frecuencia de `clk_i`.
- `WBITS`: define la resolución de la entrada


Filtros FIR: Arquitecturas en paralelo

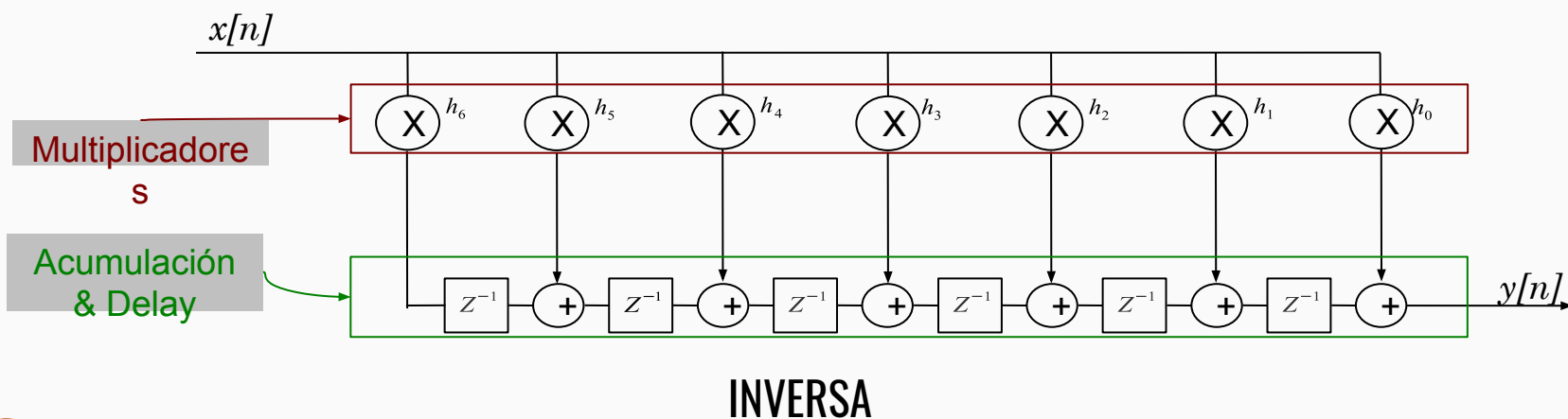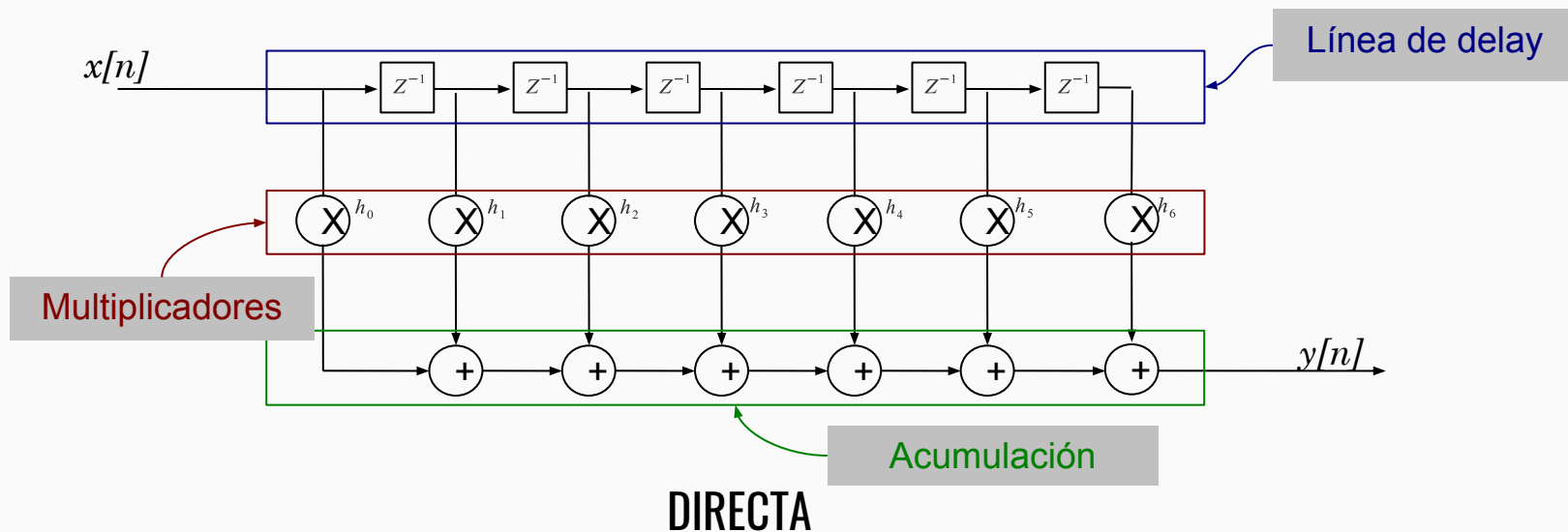


Detalles para la Implementación

Sistema de numeración y tamaños de señales

 Es necesario que las señales intermedias tengan un tamaño para contener los resultados parciales de los productos



 
Si se usa un sistema de numeración en punto fijo como: 1.X. El resultado queda auto-contenido en la misma representación




Detalles para la Implementación

Overflow y Ajuste de Salida

 Se puede usar lógica saturada en los sumadores para evitar el desborde




 A veces es necesario ajustar el tamaño de la salida del filtro a un tamaño similar al de la entrada. Se puede redondear o truncar.



Implementación: PMACD & PMACI


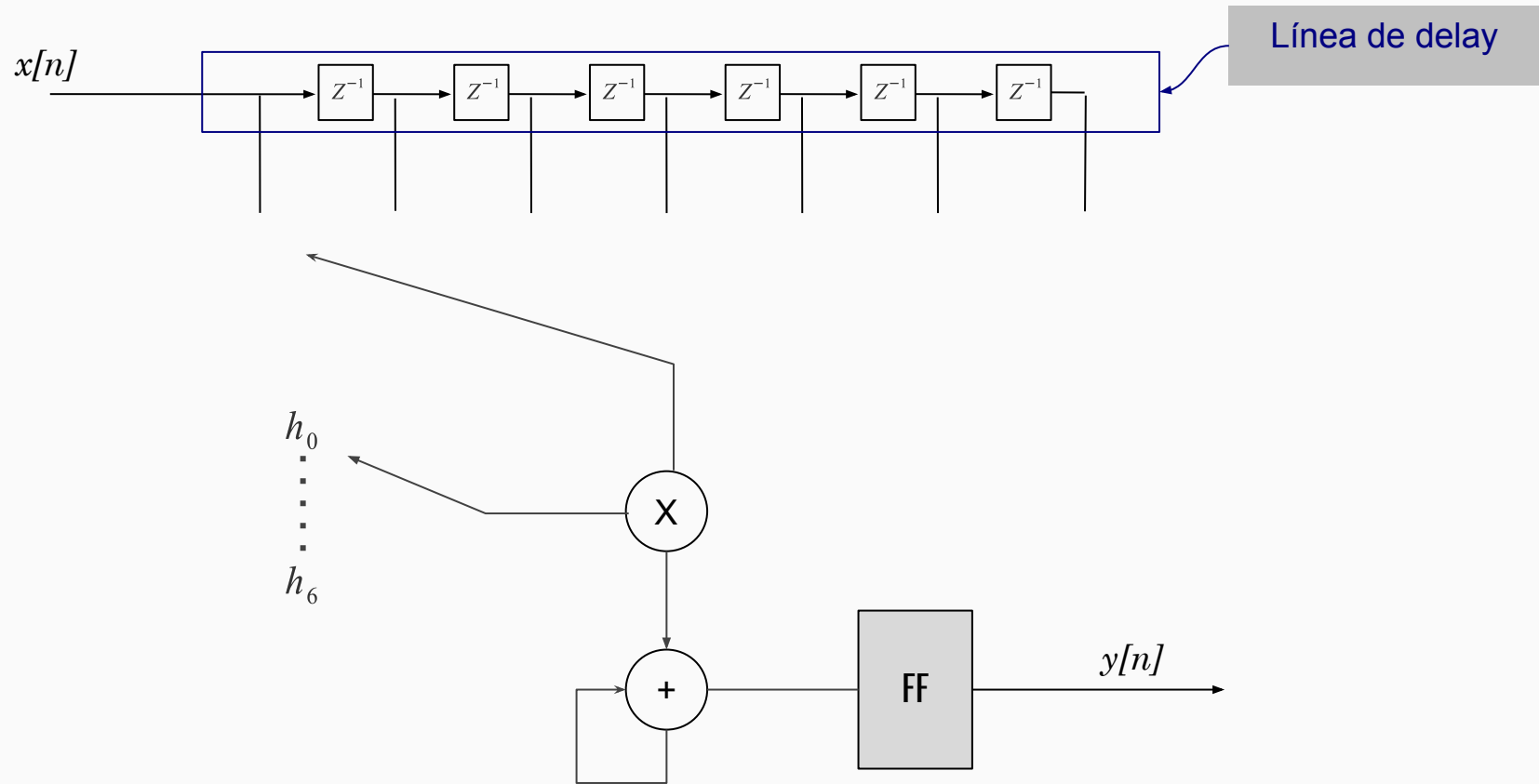
Filtros FIR: Reducción de multiplicadores



Lo mismo se hace para la arquitectura serie transpuesta

Implementación: SMACD & SMACI

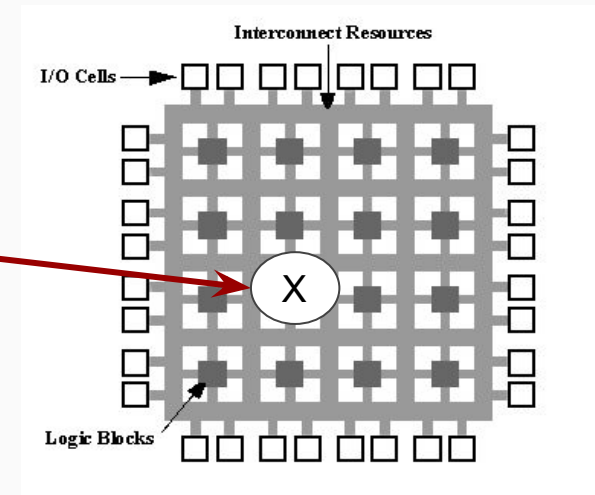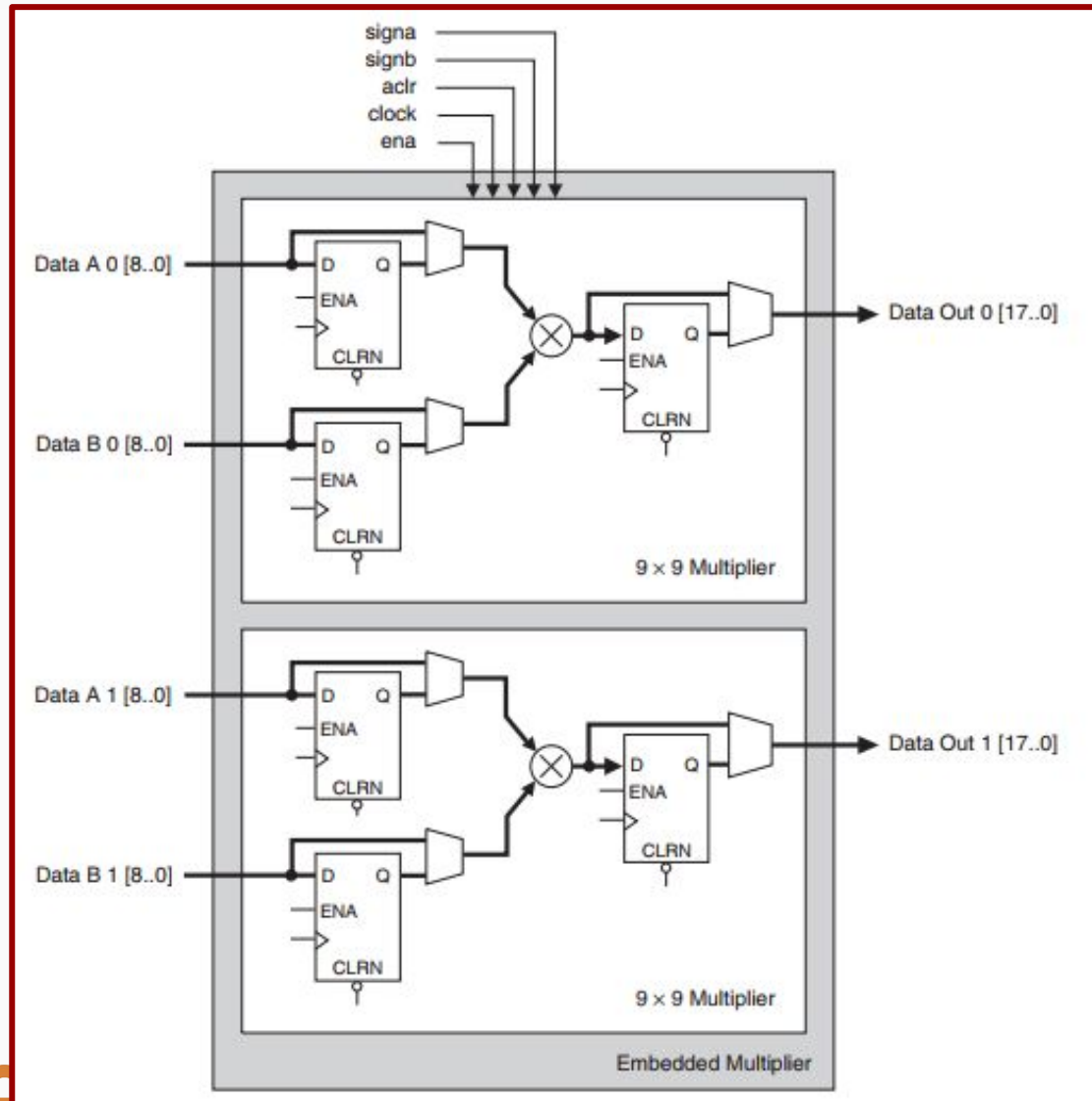Filtros FIR: Uso de multiplicadores embebidos




Implementación: con multiplicadores hardcore

Detalles para la Implementación

Concepto de Re-timing

Intenta mejorar, de forma automática, el **timing** de un dispositivo en una FPGA

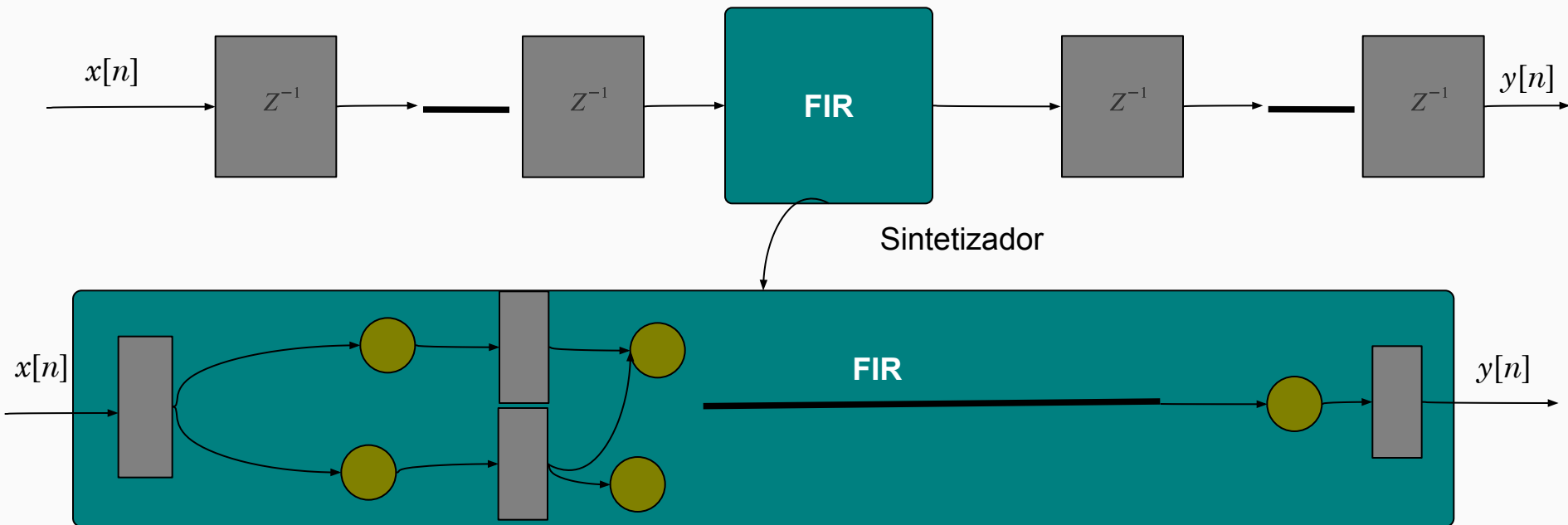Consiste en introducir estados de pipeline en el dispositivo, pero la ubicación de los mismos es controlada por el sintetizador.



El punto óptimo se consigue cuando se parte al circuito con tantos pipeline hasta que la demora es la del sistema indivisible más lento

- Las FPGA son una herramienta muy poderosa para el procesamiento de señales digitales
- El uso de herramientas en Python acelera y mejora la profundidad de testeo y automatización de los procesos (CoCoTB y HDLMake)
- La Cuantización de los coeficientes, puede traer problemas
- Las arquitecturas de filtros FIR tipo inversa son las más adecuadas para el trabajo con FPGA
- La técnica de re-timing es útil para aumentar el rendimiento del filtro
- Debe considerarse muy bien los tamaños de las señales intermedias
- La optimización de los multiplicadores tiene grandes beneficios:
 - Reducción del consumo de primitivas/macros
 - Aumento de la frecuencia de operación por reducción de la latencia

- ❑ **Desarrollo con FPGAs en GNU/Linux**, Ing. S. Tropea, Ing. D. Brengi e Ing. R. Melo, *SASE 2011*
- ❑ **Implementación de DSP en FPGAs**, Ing. M. Cervetto, Ing. E. Marchi, *SASE 2012*
- ❑ **COCOTB**: <http://cocotb.readthedocs.io/en/latest/>
- ❑ **HDLMake**: <https://www.ohwr.org/projects/hdl-make>
- ❑ **GTKWave**: <http://gtkwave.sourceforge.net/>
- ❑ **GHDL**: <http://ghdl.free.fr/>